
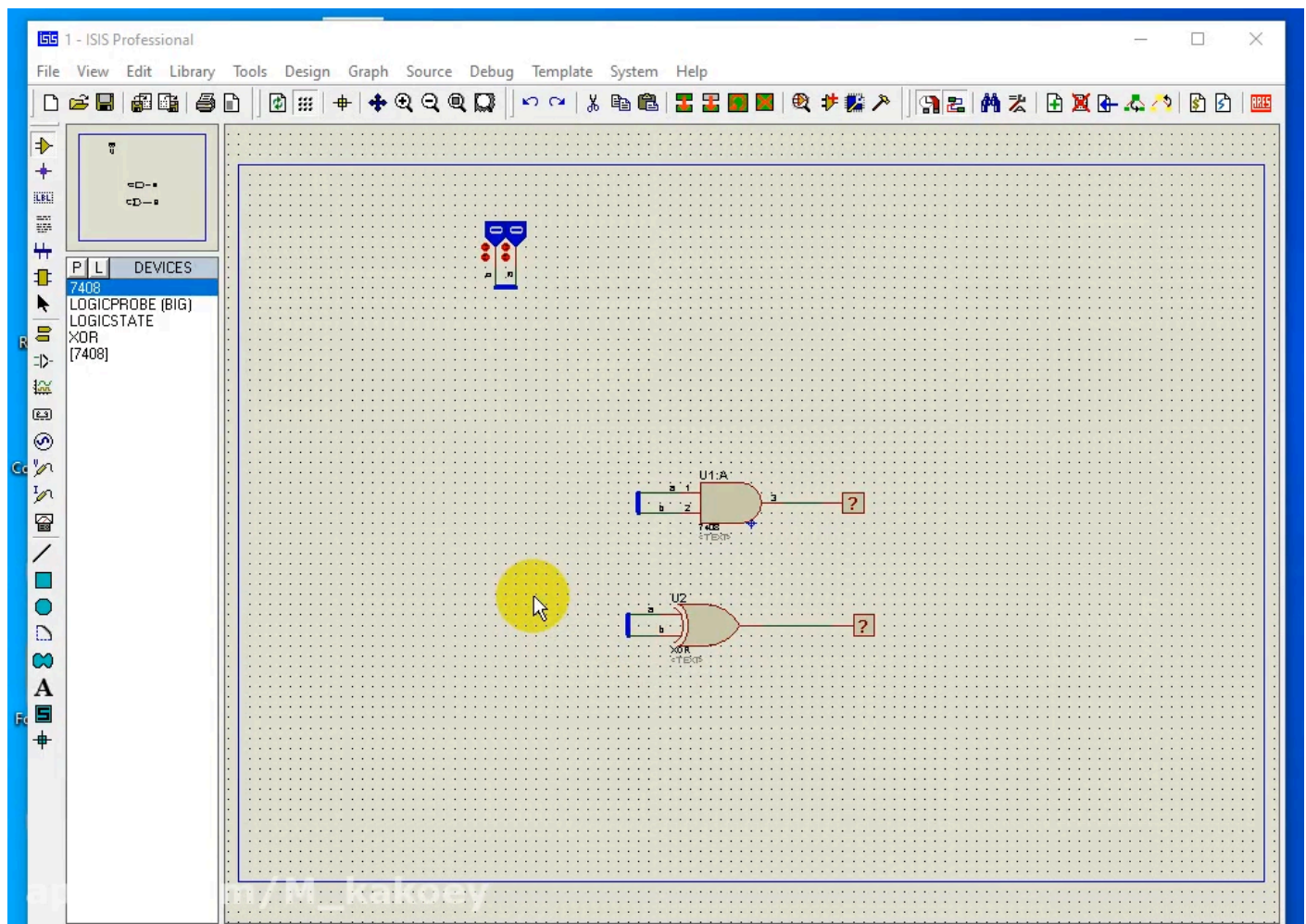



به نام خدا

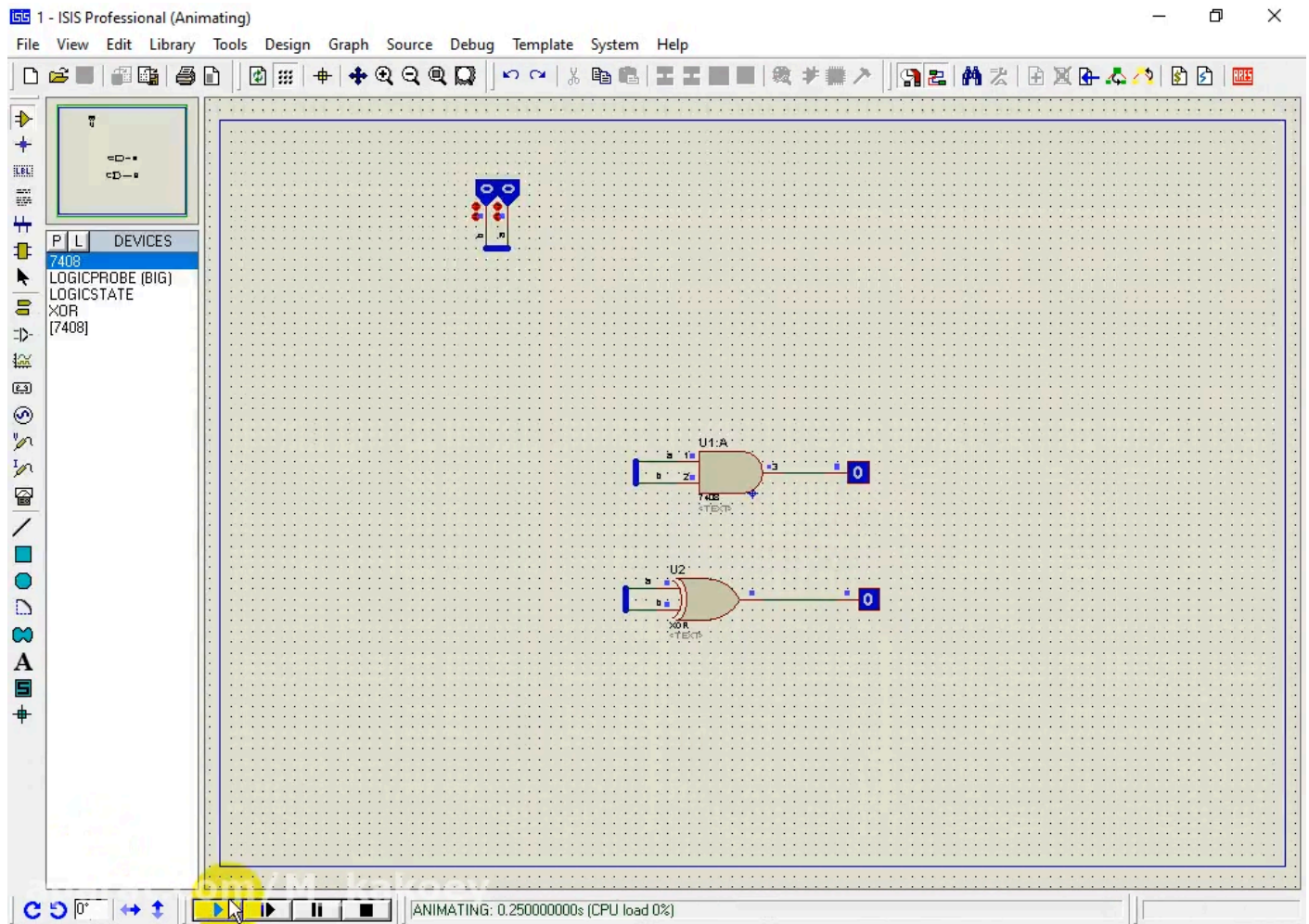آموزش پروتئوس ( قسمت 6 \_ آموزش استفاده از گیت XOR به عنوان گیت not یا بافر ورودی گیت xor هرچه باشد آن را معکوس میکند و همانند یک معکوس کننده عمل میکند. مدار زیر یک تفریق کننده دو بیتی هستش.




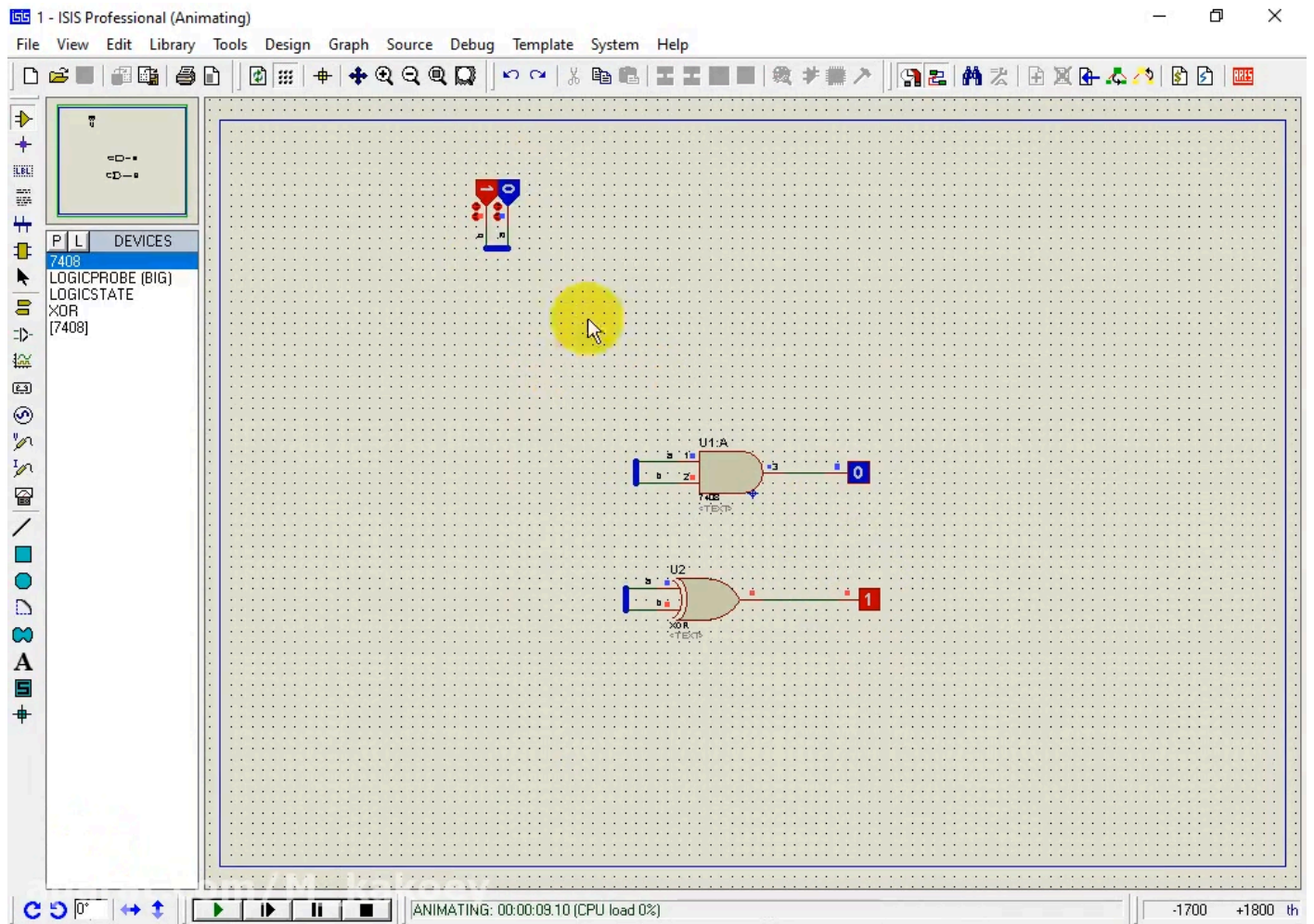
در ادامه حالات مختلف ورودی های A و B را بررسی میکنیم :







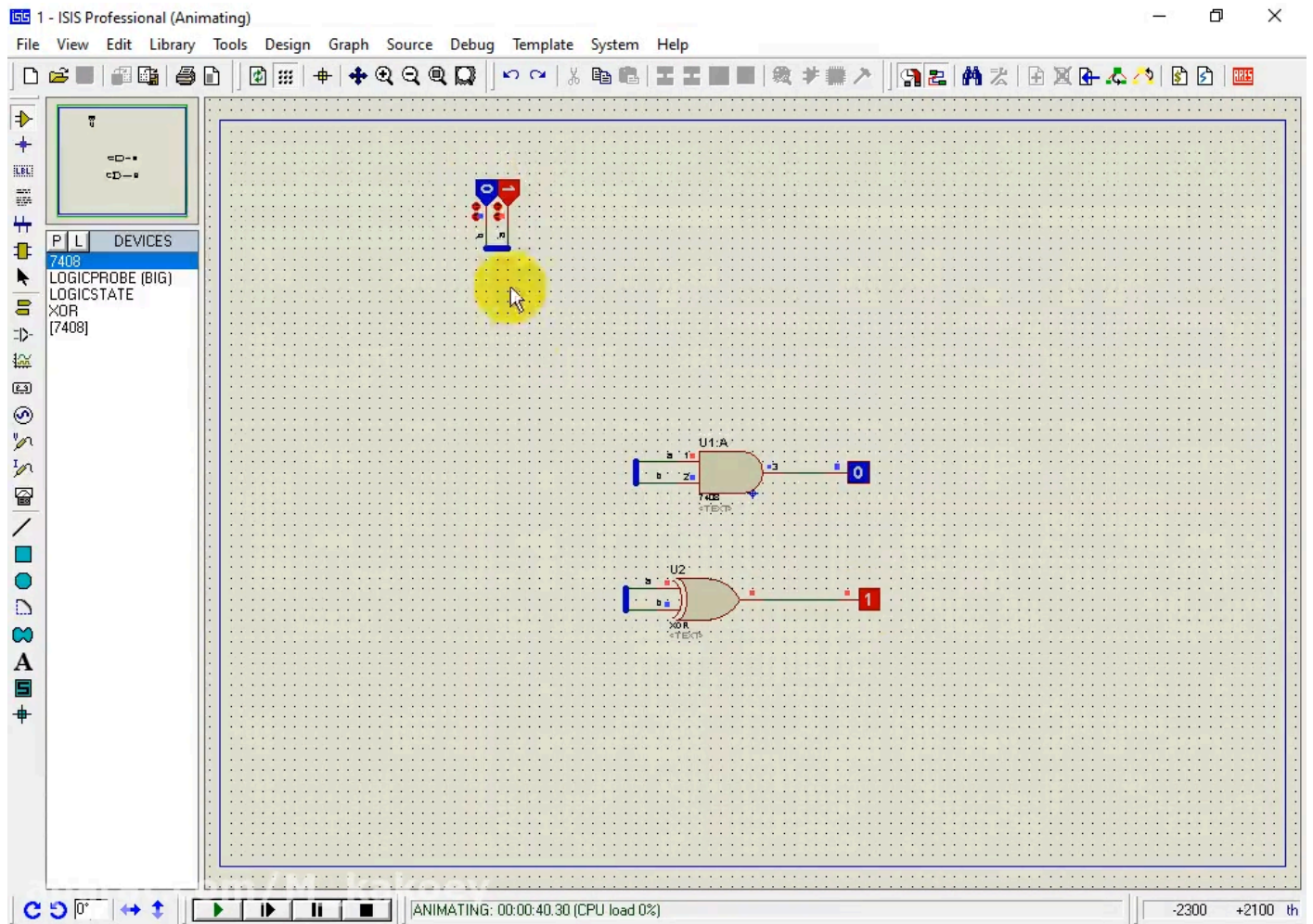

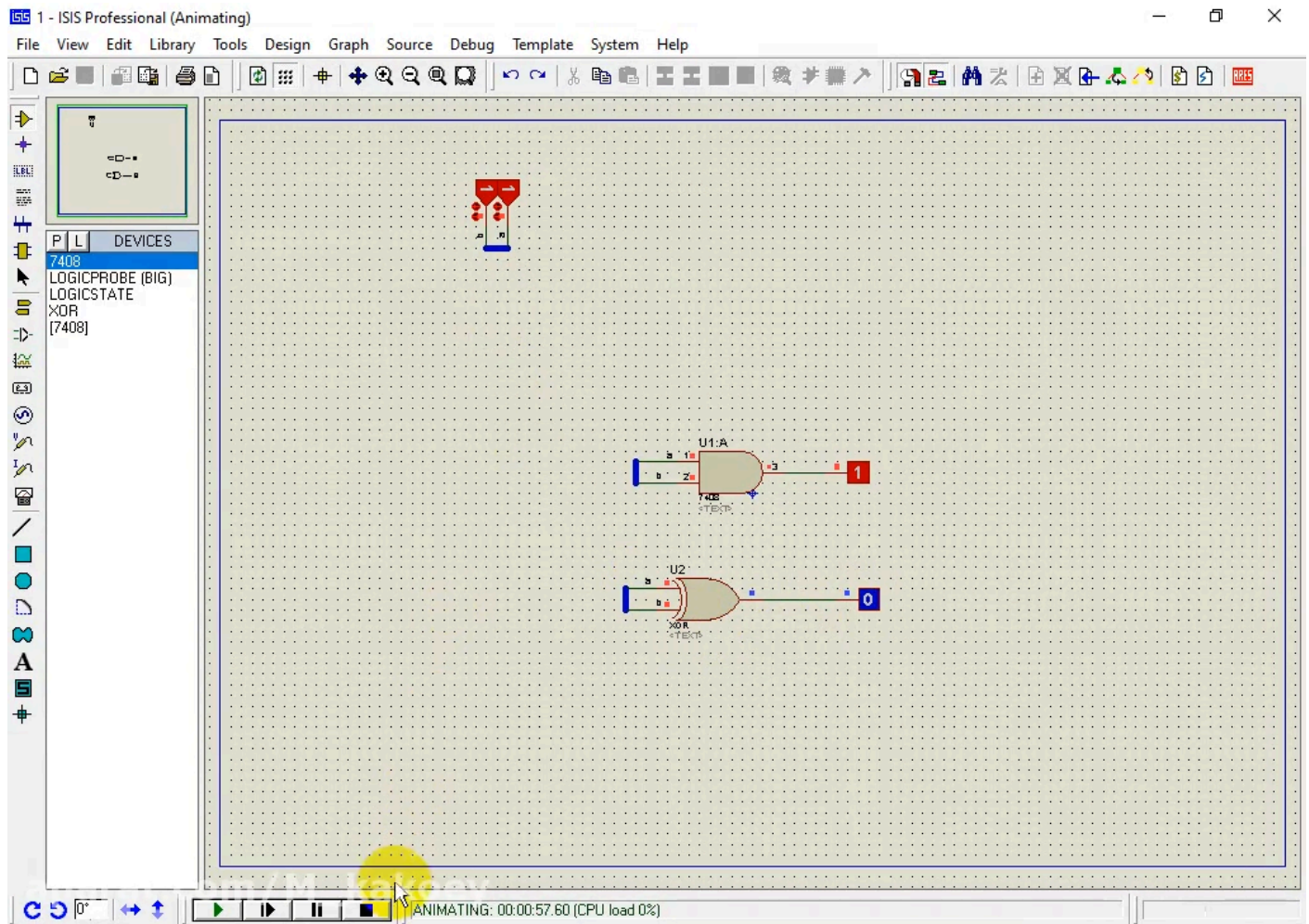

Print