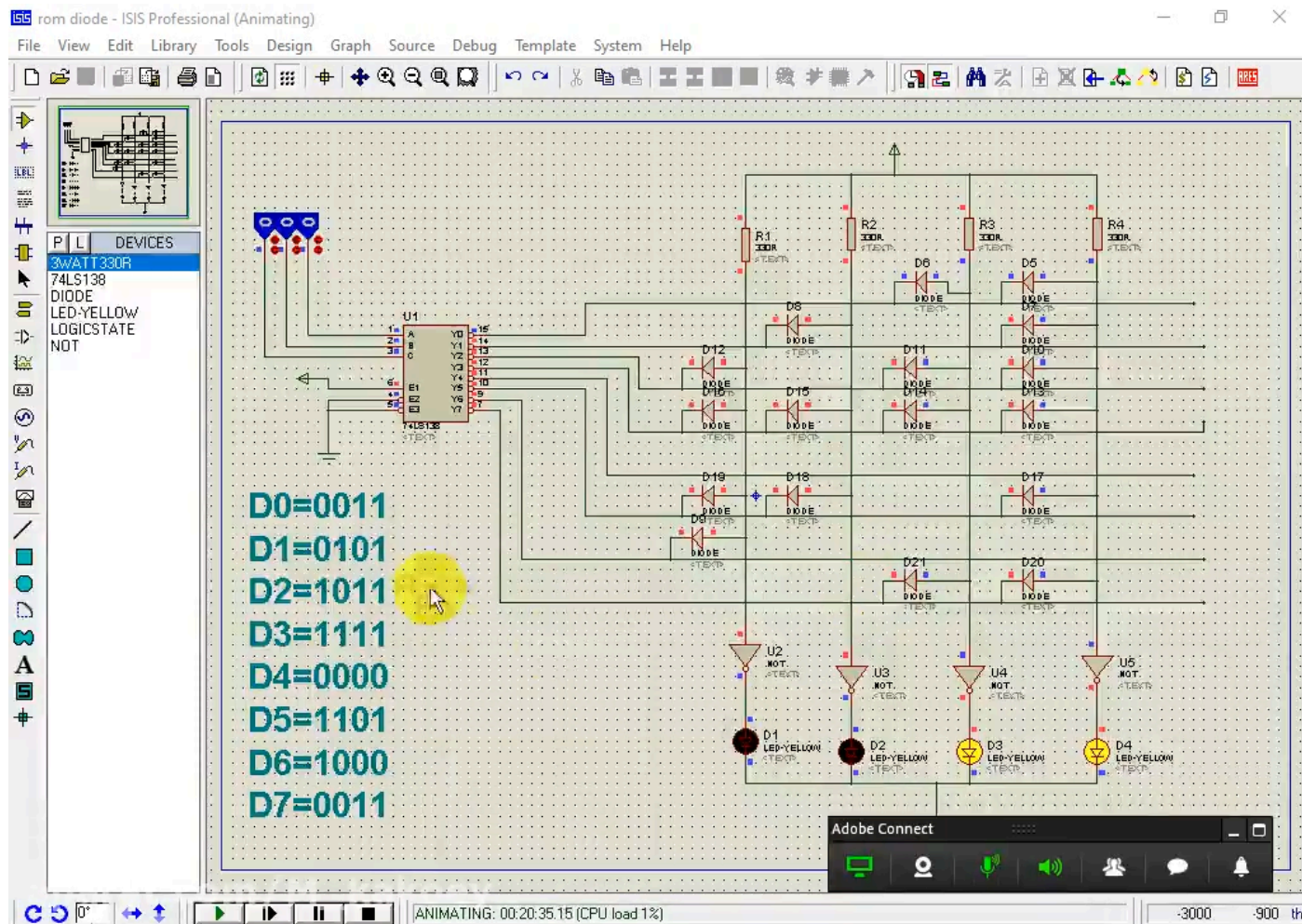


به نام خدا

جزوه قسمت 17 \_ بستن رام با استفاده از دیود



قطعات مورد نیاز :

3WATT330R

74LS138

DIODE

Logic state

Logic probe

NOT

توضیح مدار :

به تمامی خروجی های دیکودر یک سیم میزنیم.

به سطونی که میخوایم 1 شود یک دیود وصل میکنیم.

جهت دیود باید سمت دیکودر باشد.

به سطونی که میخوایم 0 شود کاری نداریم.

در انتهای سیم سطون ها ، قیل از Logic probe یک گیت NOT قرار میدهم.

Print