
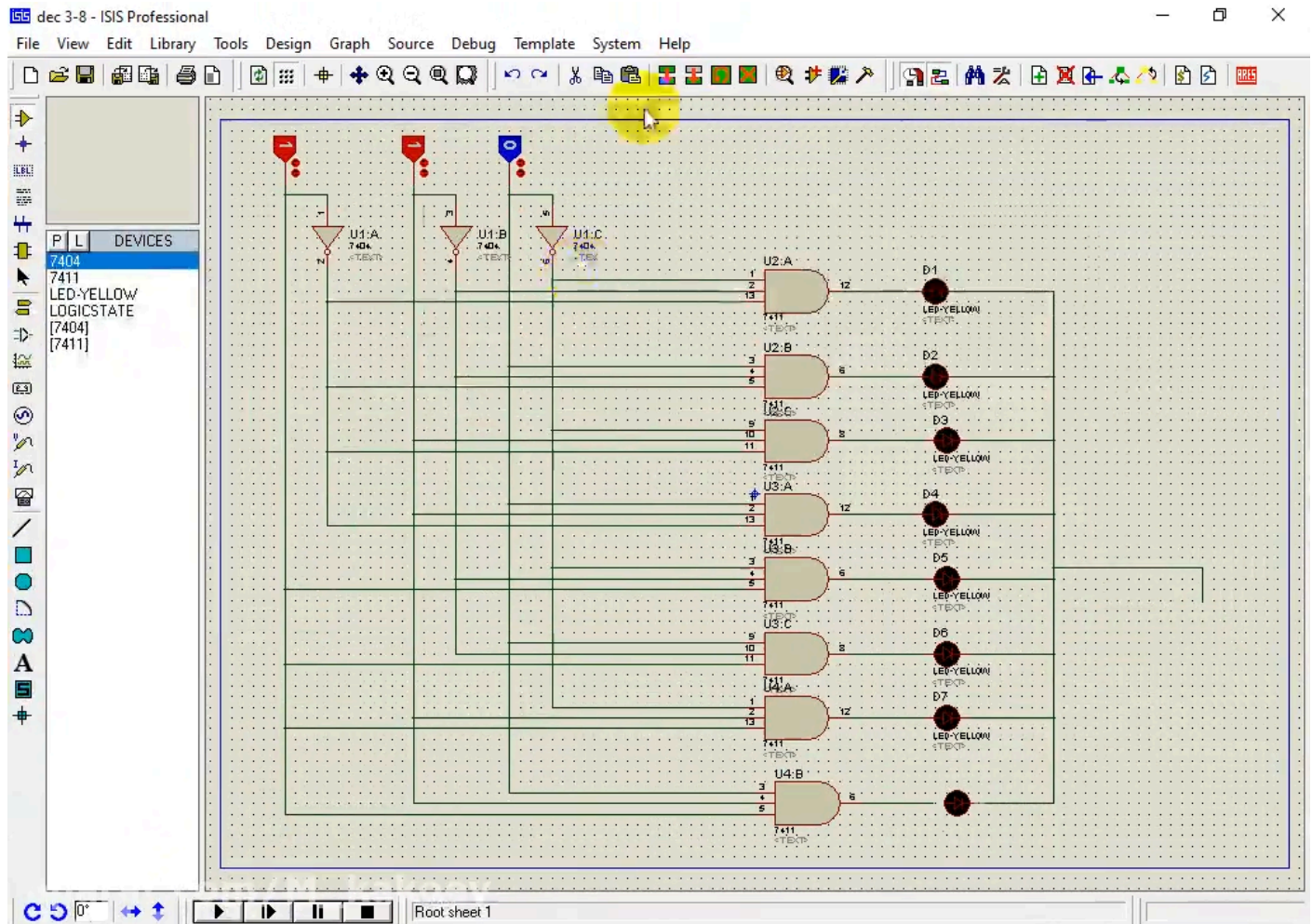


به نام خدا

جزوه قسمت 12 _ رسم دیکودر 3 به 8

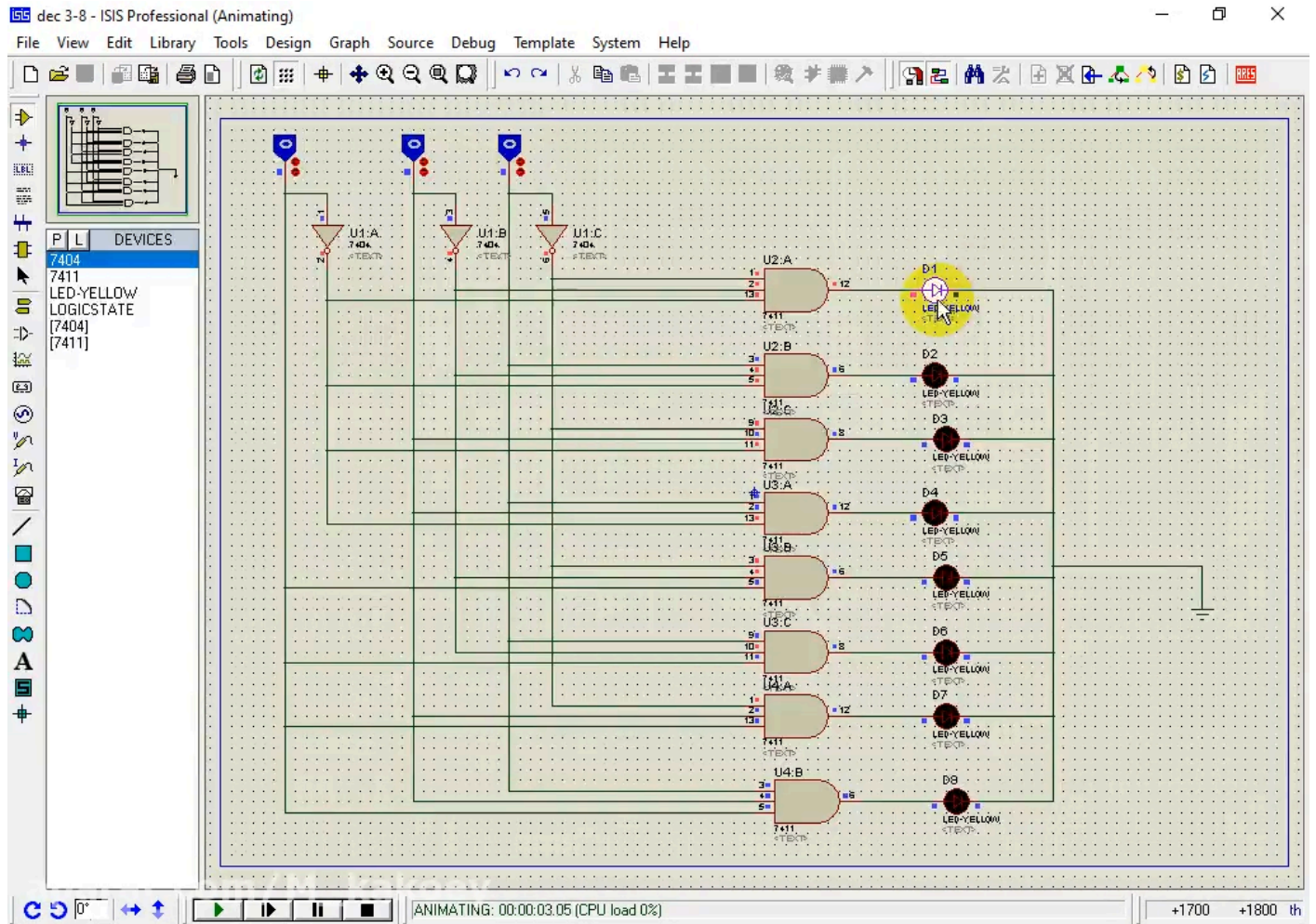


بررسی دیکودر :




اگر ورودی ها 000 باشند خط 0 فعال میشود.

dec 3-8 - ISIS Professional (Animating)

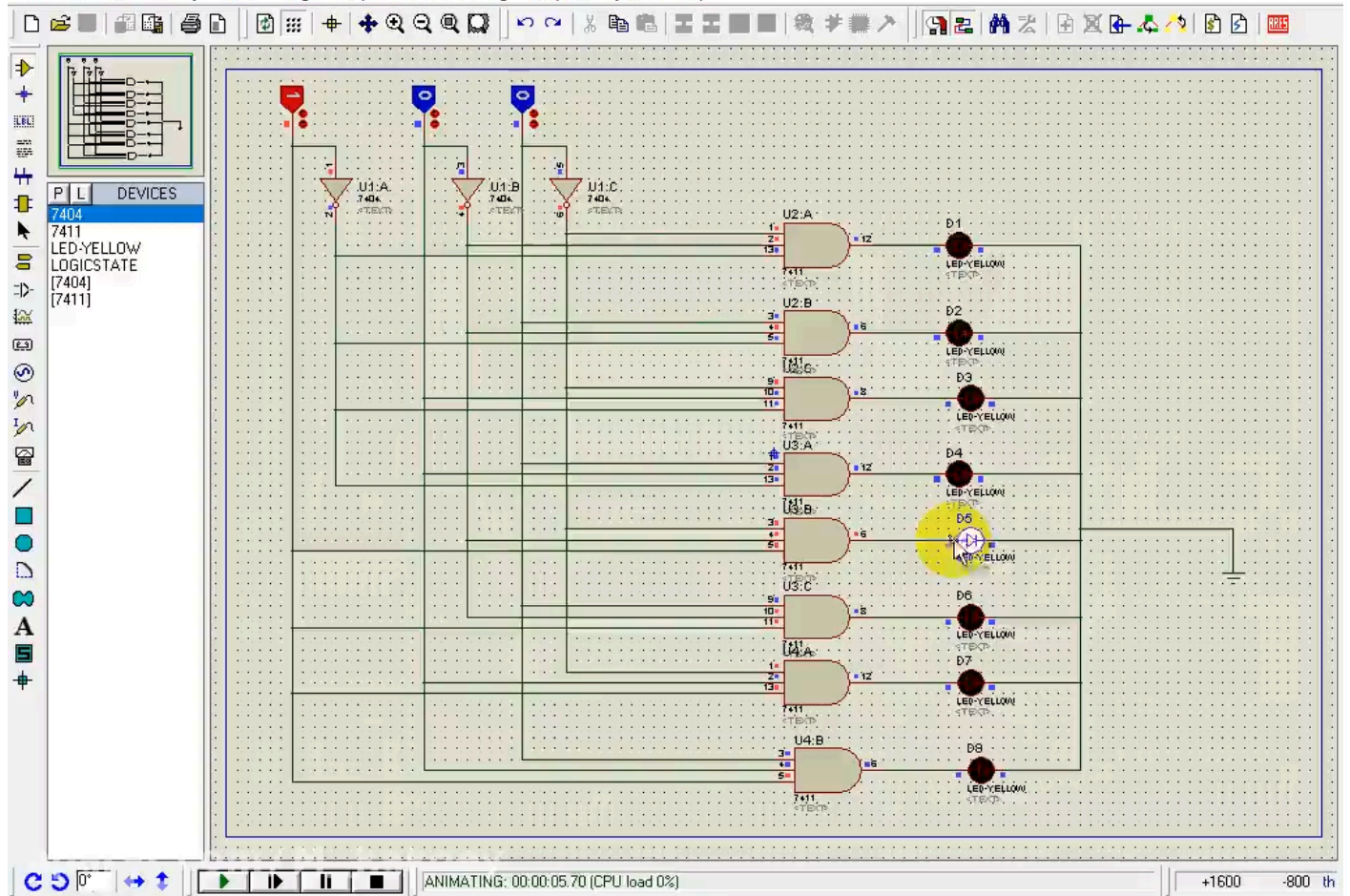
File View Edit Library Tools Design Graph Source Debug Template System Help



اگر آدرس 4 بدهیم (100) خط 4 فعال میشود.

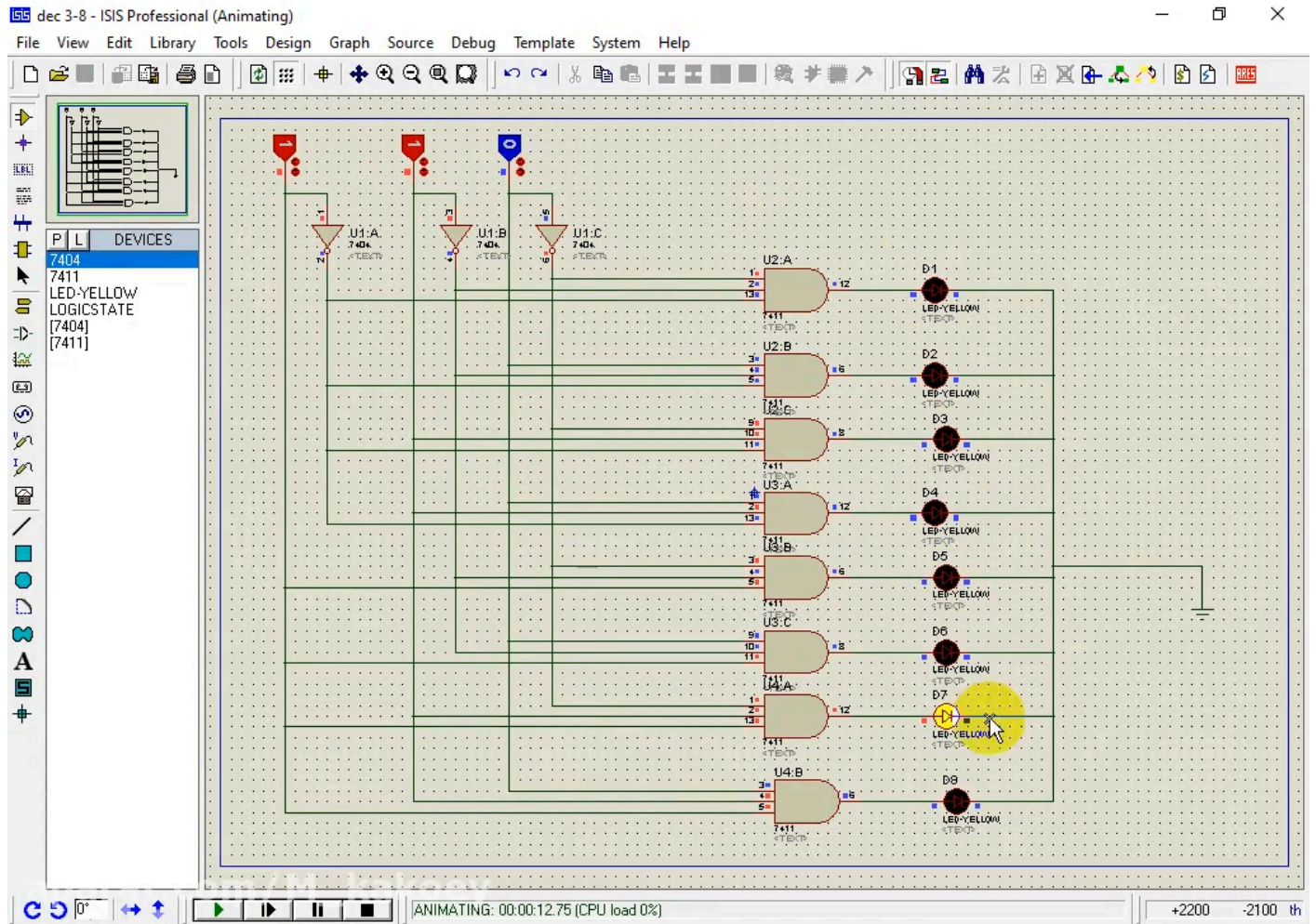

آدرس 6 خروجی 6 را فعال میکند

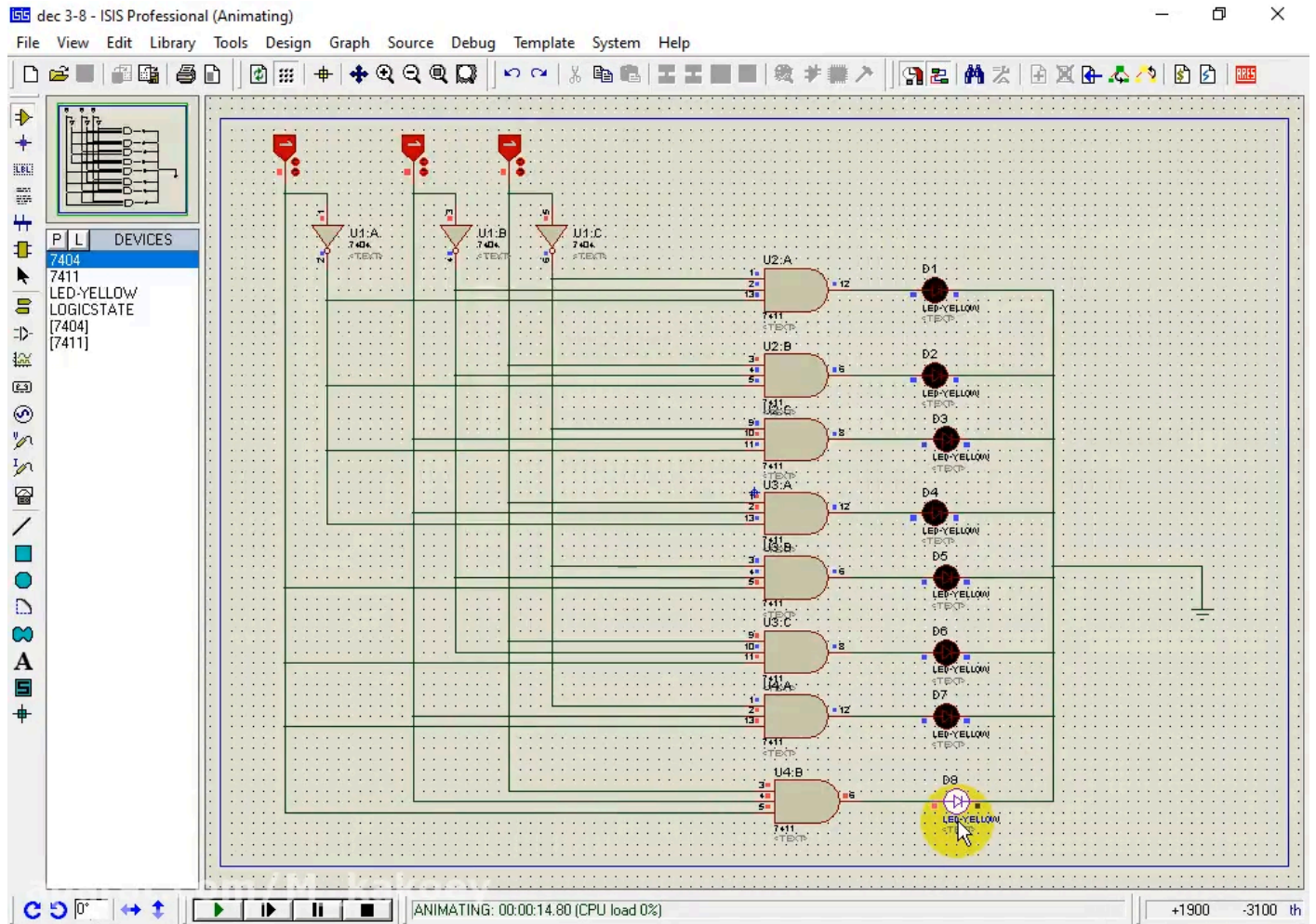

آدرس 7 خروجی 7 را روشن میکند

Print