
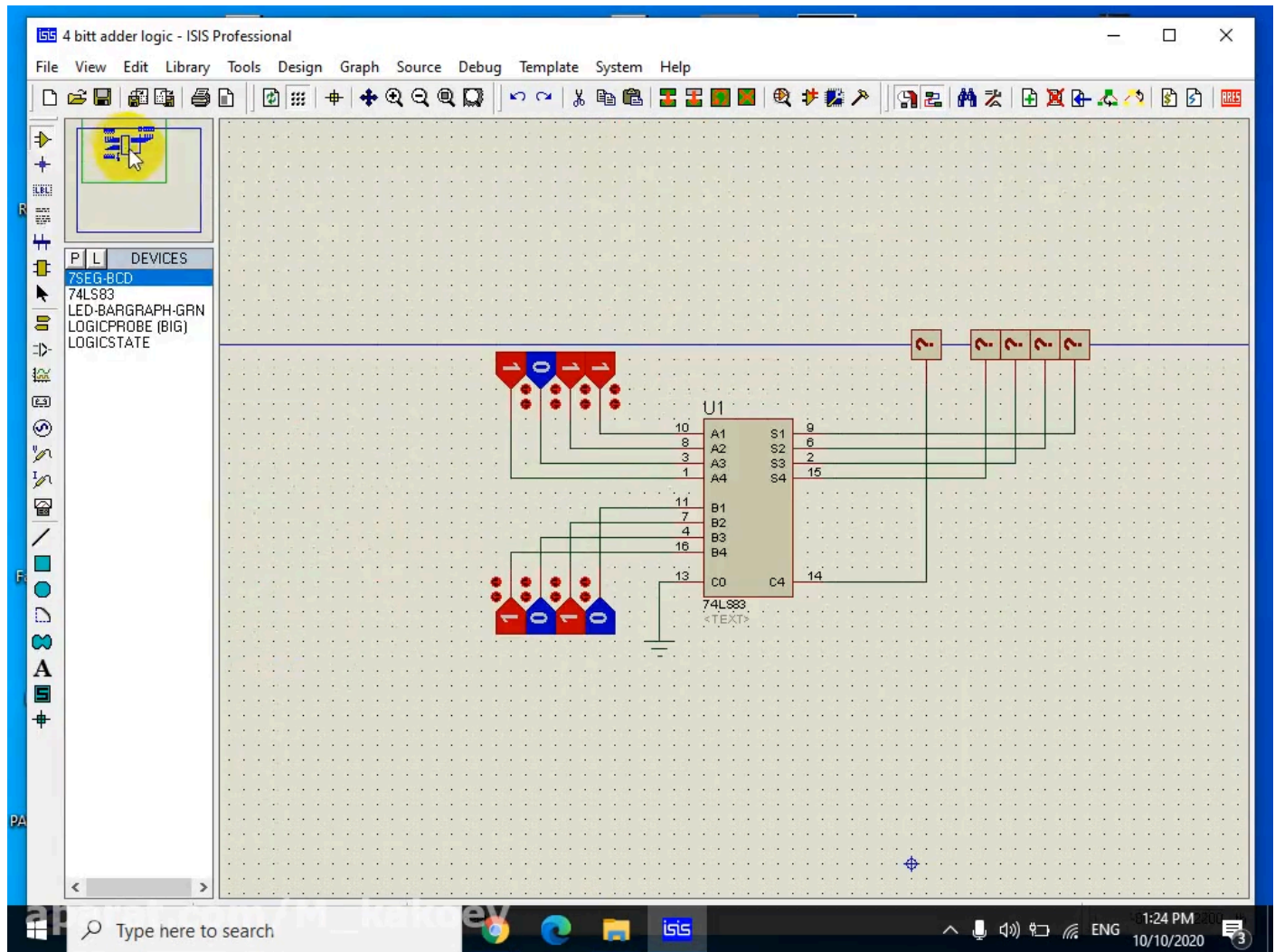


به نام خدا

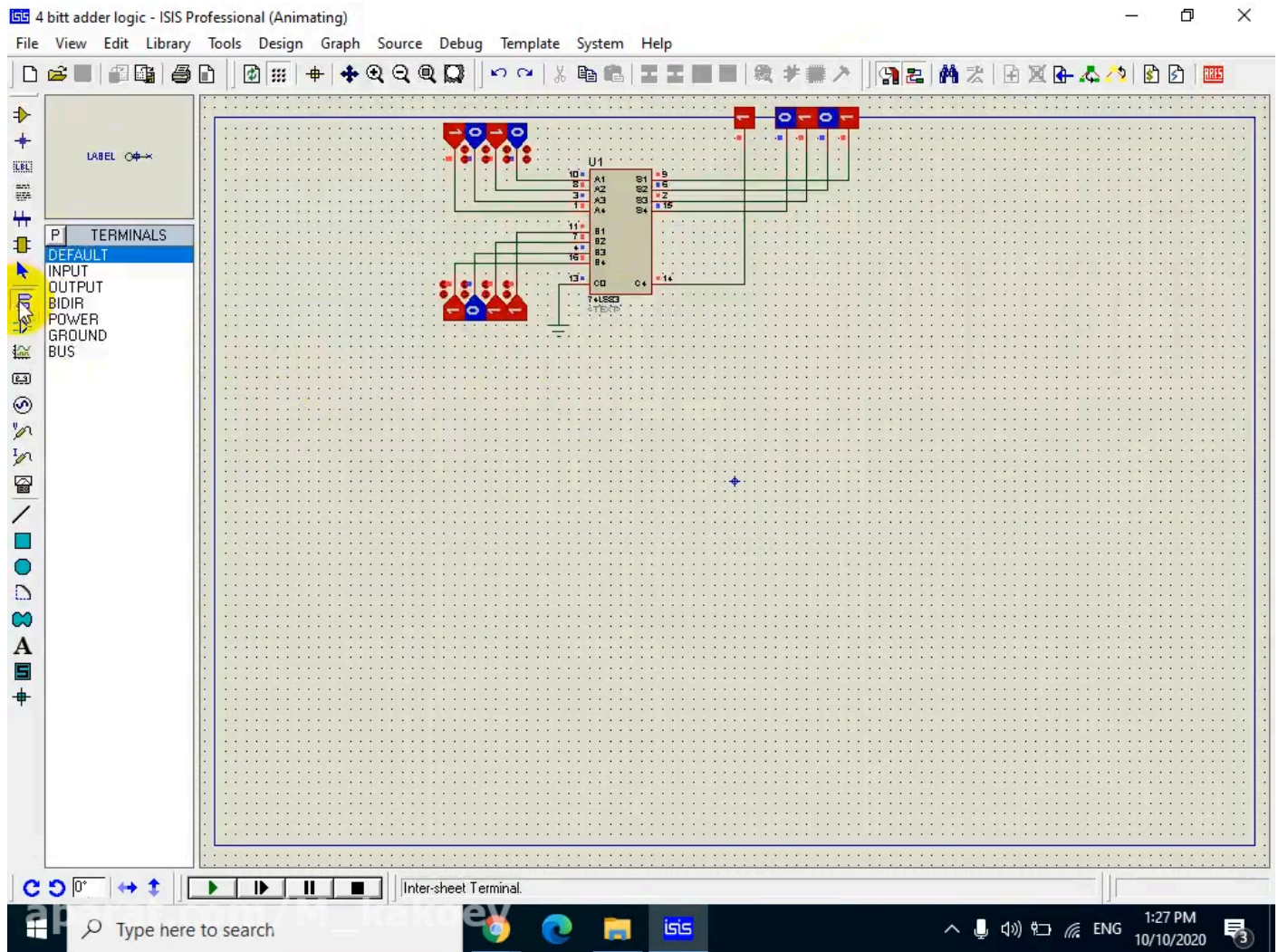آموزش پروتئوس (قسمت 5 _ بستن جمع کننده 4 بیتی با استفاده از آی سی 7483



C0 کر ی است. چون فرض میکنیم قبل از جمع کر ی نداشتیم ، آن را به زمین متصل میکنیم. یعنی یک ground به آن متصل میکنیم.
طریقه وارد کردن Grouund :



4 bitt adder logic - ISIS Professional (Animating)

File View Edit Library Tools Design Graph Source Debug Template System Help

Label

TERMINALS

- DEFAULT
- INPUT
- OUTPUT
- BIDIR
- POWER
- GROUND
- BUS

ANIMATING: 00:01:11.60 (CPU load 1%)

Type here to search

1:27 PM 10/10/2020

Print