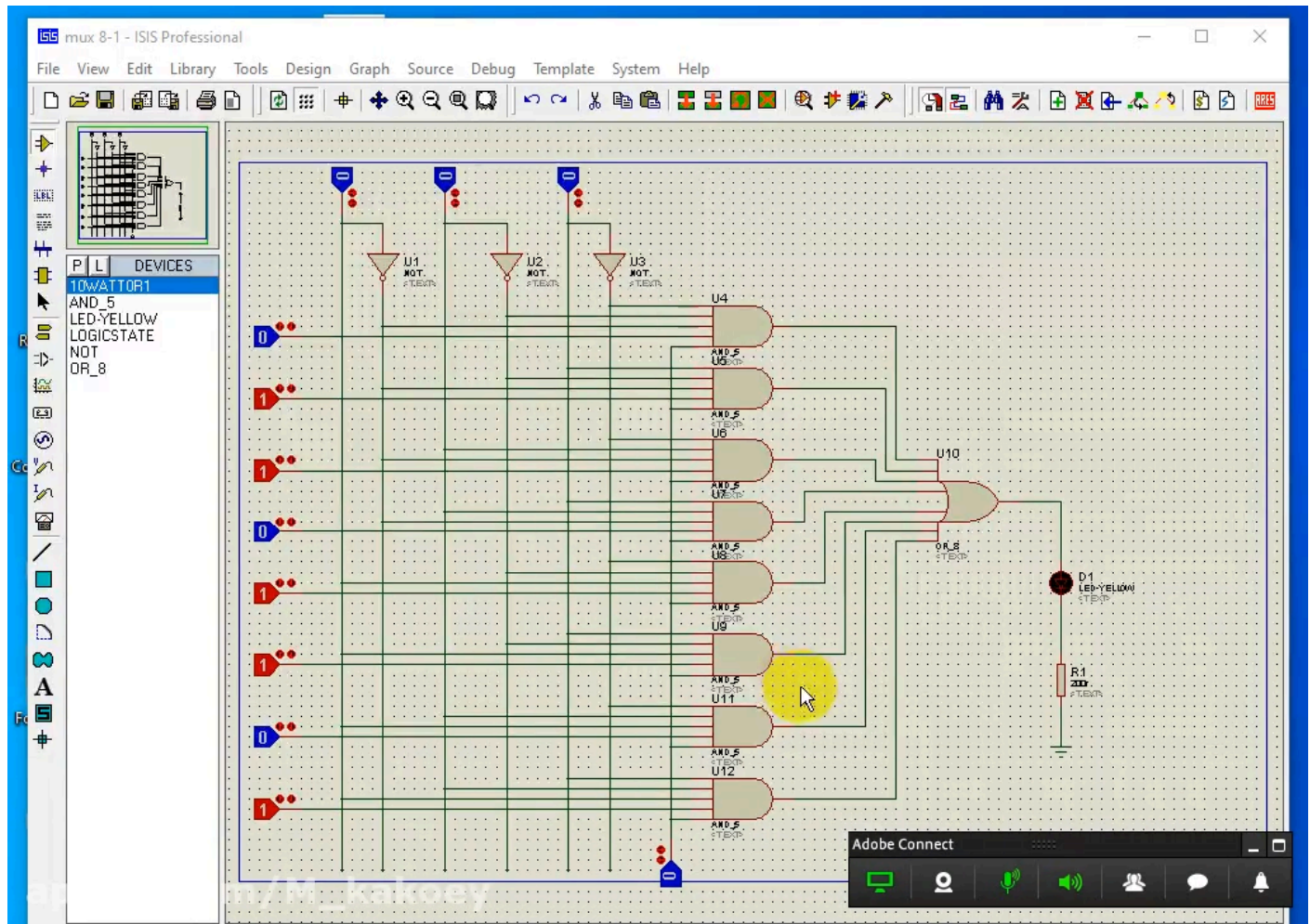


به نام خدا

جزوه قسمت 9\_ مولتیپلکسر 8 به یک



کاربرد مولتی پلکسر : از بین تمام ورودی ها ، تنها یکی را انتخاب میکند و در خروجی نمایش میدهد.

تعداد ورودی ها باید توانی از 2 باشد ( $2^n$ )

n تعداد ورودی های ما است.

[Print](#)