
بادداشتها 11/13/24, 12:41 AM

به نام خدا

جزوه قسمت 10 معرفی دیکودر قسمت دوم

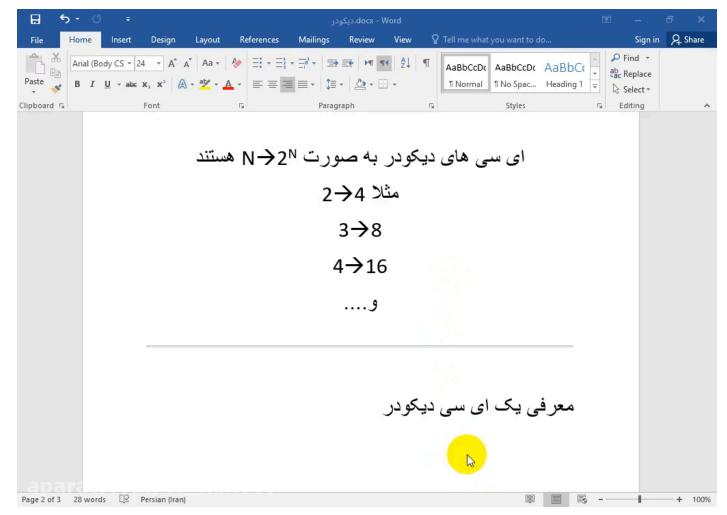

در دیکودر اگر n ورودی داشته باشیم آنگاه  $n^2$  تا خروجی داریم :


 $n --> 2^n$ 

1/2

آی سی های دیکودر را به صورت زیر نمایش میدهیم:

about:blank

المارية 11/13/24, 12:41 AM

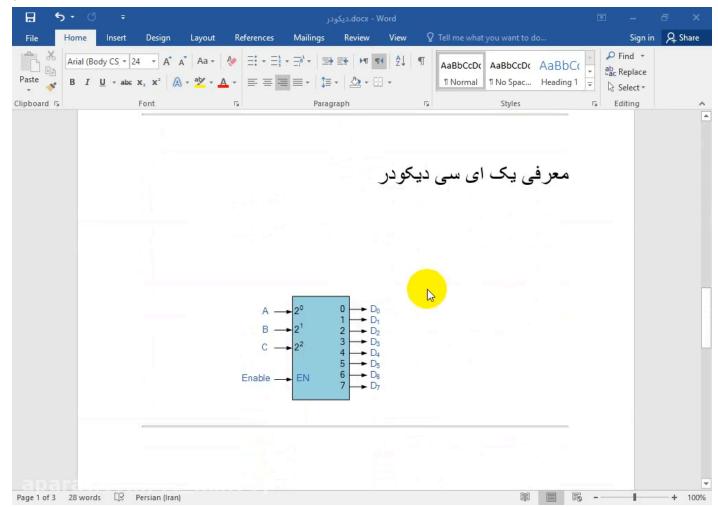

پایه Enable : برای فعال کردن دیکودر استفاده میشود. هر گاه 1 باشد دیکودر فعال و 0 باشد دیکودر غیر فعال میشود.

Print